

0.875

Xor2, NAND2, ~~NOR2~~, NOR3 } schematic layout


NAND3 - schematic ✓

NAND2:

I: 50n
W: 100n

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0


$2 \times 4 \lambda \times 40 \lambda$

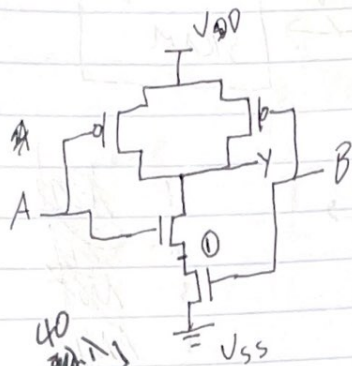

Pin { V_{SS} , B, ①, A, ② }


Pin { V_{DD} , B, ②, A, V_{DD} }

E { B, A }

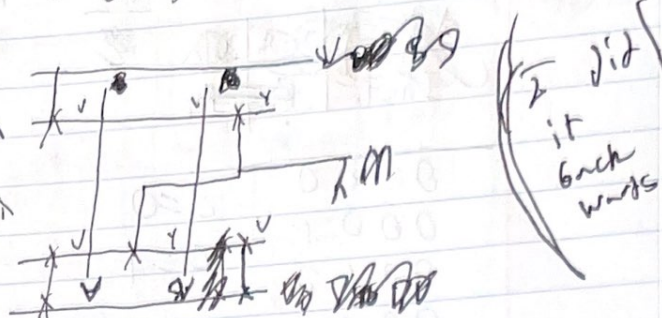

~~NAND~~ NOR3:

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

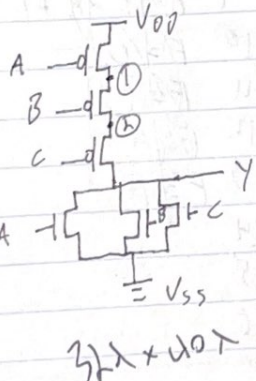

$3 \times 2 \lambda \times 40 \lambda$

Pin { V_{SS} , A, ①, B, V_{SS} , C, ② }

Pin { V_{DD} , A, ①, B, ②, C, ③ }


E { A, B, C }

X: $4 \times 8 \lambda = 32 \lambda$
Y: $5 \times 8 \lambda = 40 \lambda$



X Xor2:

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

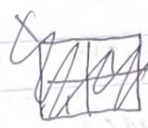


$\bar{A}B + A\bar{B} = Y$

$\bar{A}\bar{B} + AB$

$(A + \bar{B})(\bar{A} + B)$


NOR3

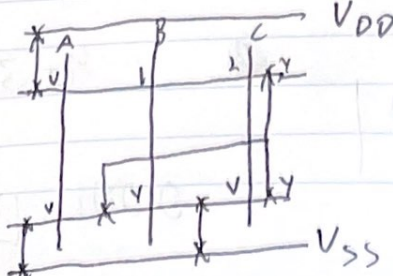

740. 3×10^{-9}


$$(A + \bar{B})(\bar{A} + B) = Y$$

XOR2:

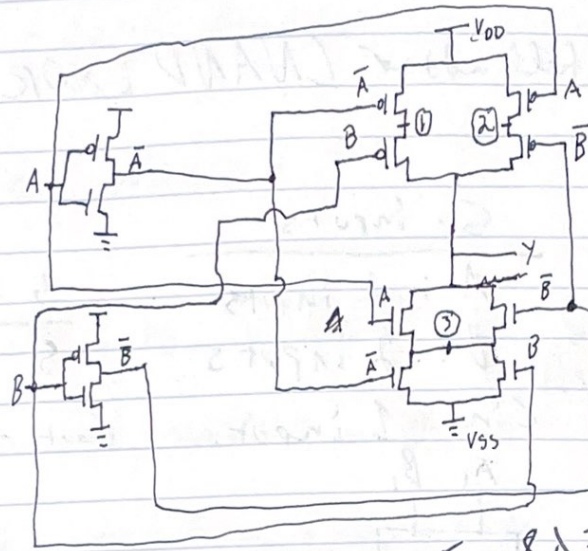

$40\lambda \times 48\lambda$
or
 $48\lambda \times 48\lambda$


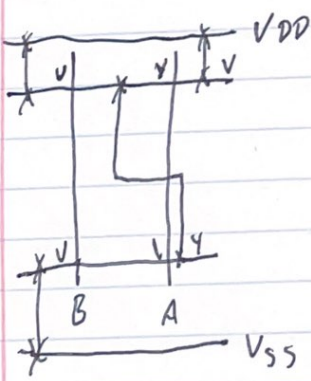
X: $5 \times 8\lambda = 40\lambda$
or 6
Y: $6 \times 8\lambda = 48\lambda$



pin { ①, B, ②, A, VDD, A-bar, ①, B, Y }

pin { ③, B-bar, ④, A, ③, A-bar, VSS, B, ③ }

E { B-bar, A, A-bar, B }

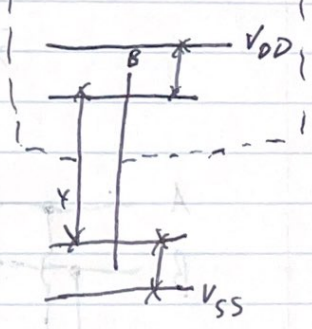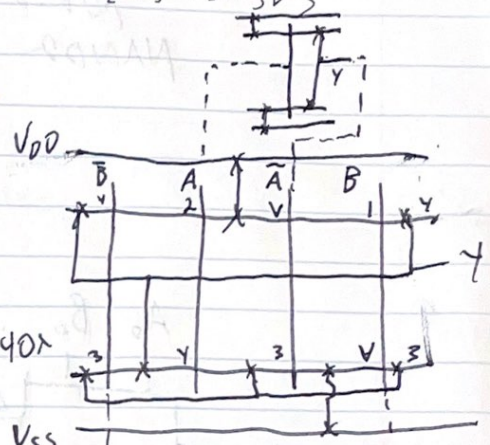

Note
Run
~~REF~~
not LVS.

Netlist format: HSPICE
view Netlist after
layout names